

A - состояние

L, R

L - индуктивности

R - резистор

по зак. Кирхгофа, уравнение: $V(t) = L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C(V)}$

$$C(V) = C_0 + \alpha V^2 \quad (1)$$

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (2)$$

B - состояние

$$L(I) \frac{dI}{dt} + RI + V(t) = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + f(x) \frac{dx}{dt} + g(x) = 0$$


$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + q / (C_0 + \alpha q^2) = 0$$

$$L(I) = L_0 + \beta I^2$$

$$(L_0 + \beta I^2) \frac{dI}{dt} + RI + V(t) = 0$$

(A)


(non-linear Capacitance)

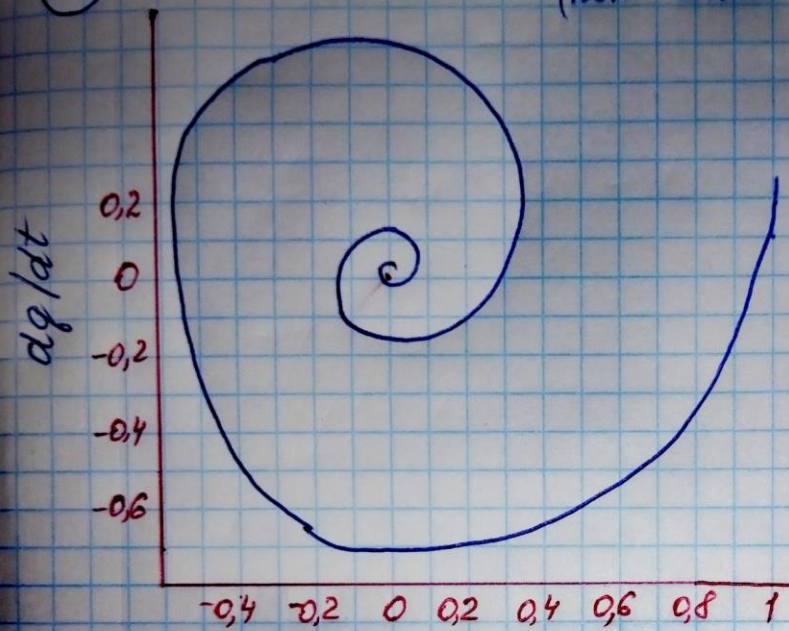

(q)

(B)

(non-linear Inductance)

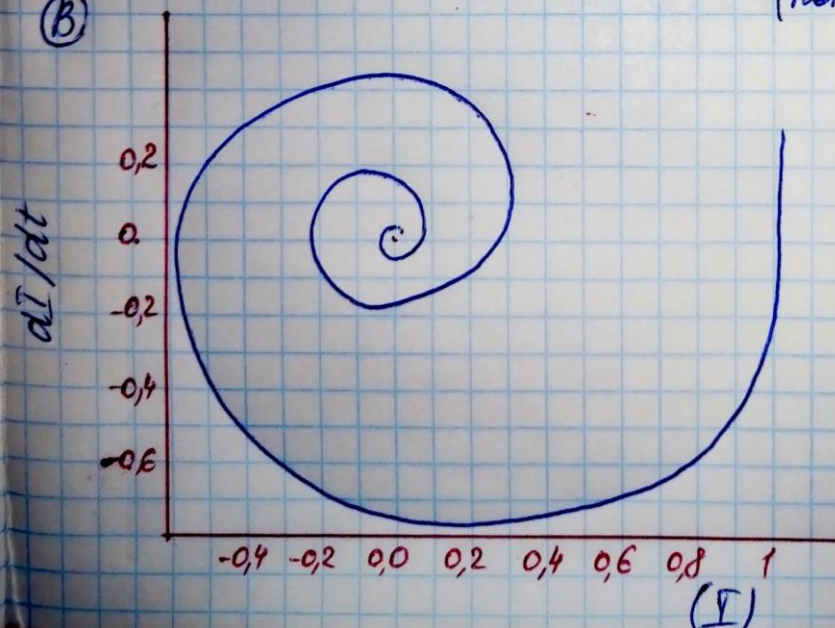

(I)